
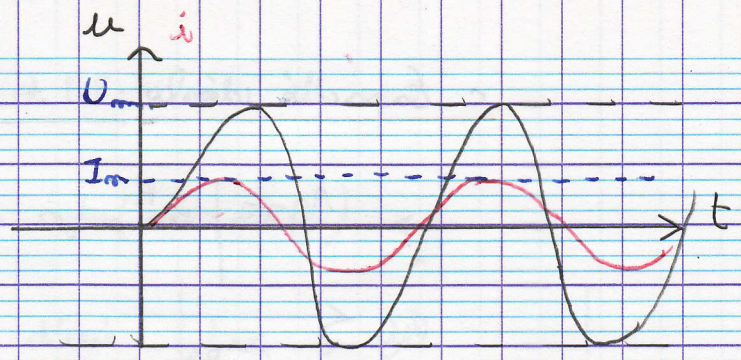


arg(R)=0  
 ↓  
 u et i sont  
 en phase

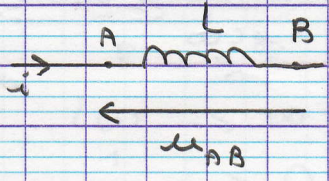

b. Bobine idéale





$$u_{AB} = L \cdot \frac{di}{dt}$$


$$\underline{u}_{AB} = L \cdot j\omega \cdot \underline{i}$$

$$\underline{U}_{AB} = jL\omega \cdot \underline{I}$$


d'où  $\underline{Z}_L = jL\omega$

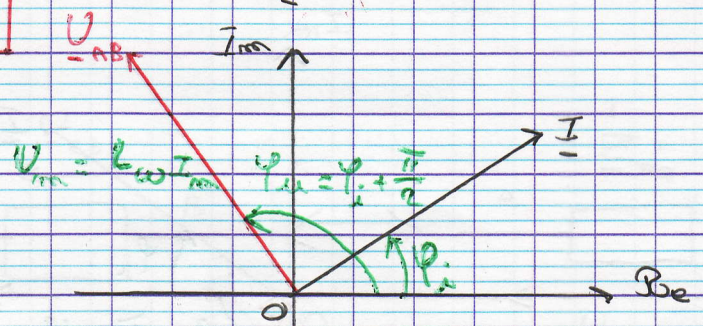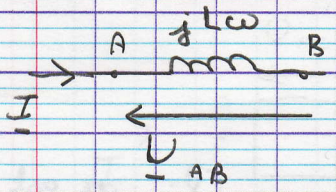

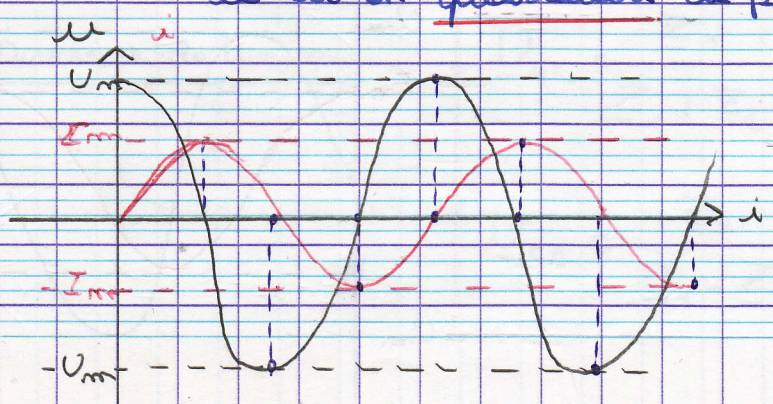↳ Q: u est en avance de phase de  $+\frac{\pi}{2}$  par rapport à i  
 u est en quadrature de phase  $\pi/2$  à i.



c. Capacité idéale

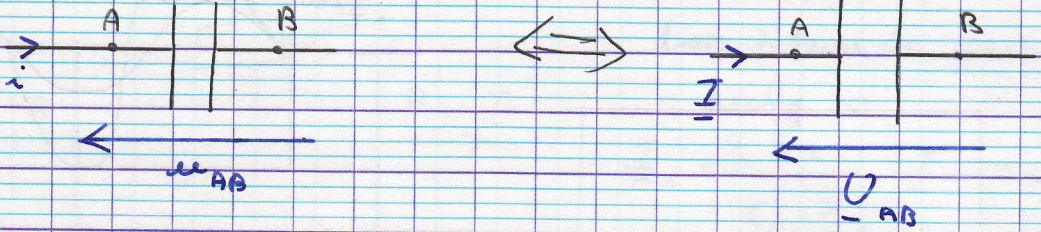


VE  $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_{AB}}{dt} \rightarrow \underline{i} = C j\omega \underline{u}_{AB}$

$\underline{u}_{AB} = \frac{1}{jC\omega} \underline{i}$   $\underline{U}_{-AB} = \frac{1}{jC\omega} \underline{I} = \underline{Z}_C \cdot \underline{I}$


$\underline{U}_{-AB} = \frac{I_m}{C\omega} e^{j\varphi_i} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$   
 $= U_m e^{j\varphi_u}$

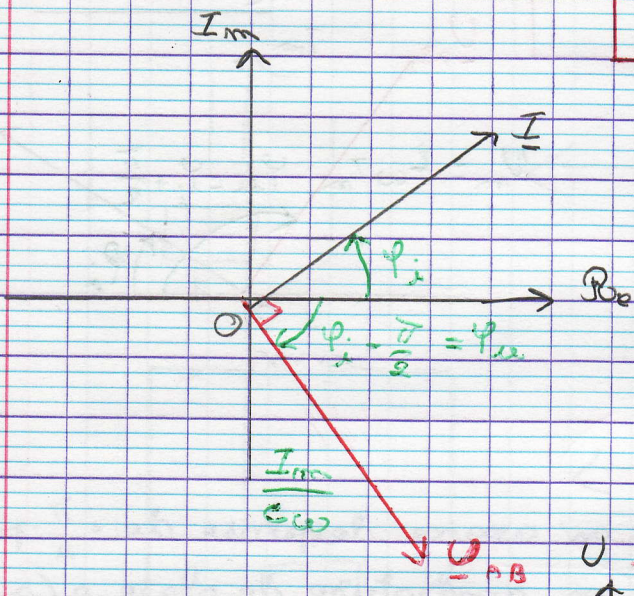$U_m = \frac{I_m}{C\omega}$   
 $\varphi_u = \varphi_i - \frac{\pi}{2}$



Cl:  $u$  est en retard de phase de  $\frac{\pi}{2}$  p/x à  $i$

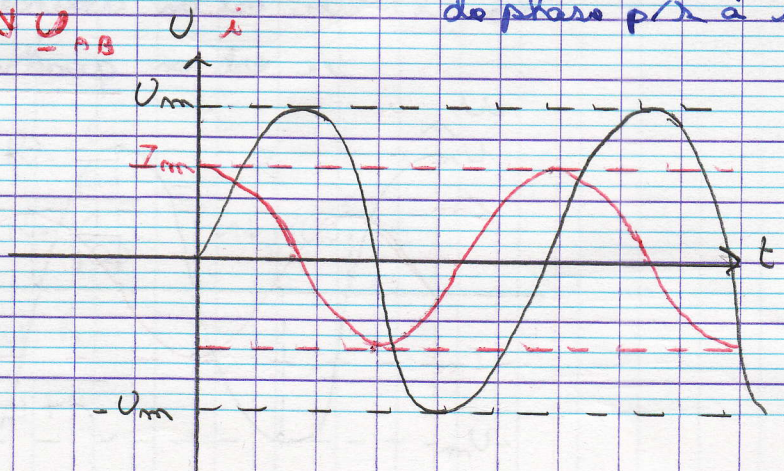ou/ en quadrature retard de phase p/x à  $i$ .




## d. Comportement à BF et HF:

Régime continu: ( $\omega=0$ ) ( $\omega=2\pi f$ )


$$\begin{aligned} R &\rightarrow R \\ L\omega &\rightarrow 0 \\ \frac{1}{C\omega} &\rightarrow \infty \end{aligned}$$

d'où

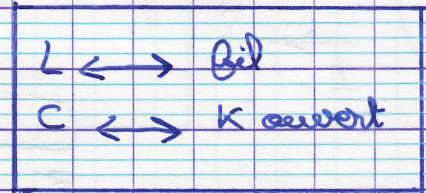


à haute fréquence:
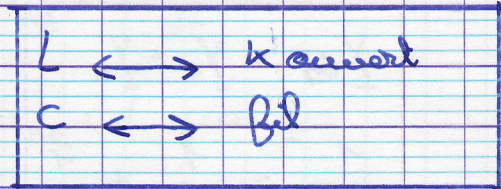
$$\begin{aligned} R &\rightarrow R \\ L\omega &\rightarrow \infty \\ \frac{1}{C\omega} &\rightarrow 0 \end{aligned}$$



## 2) Associations de dipôles:

a. association série

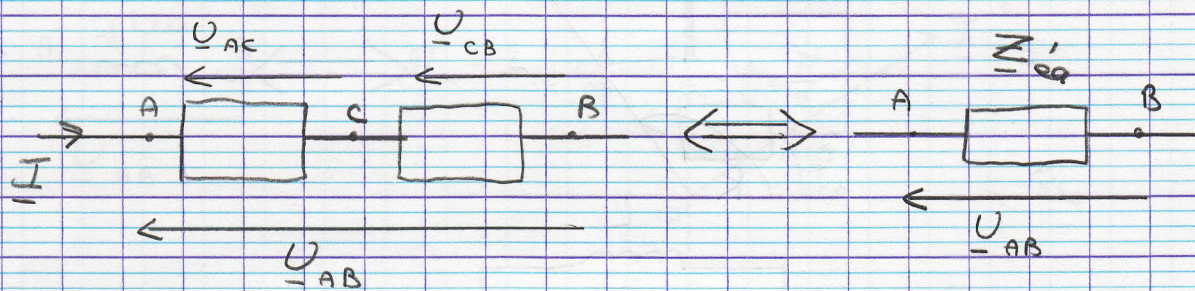


$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = \sum_{k=1}^n \underline{Z}_k$$

Division de tension:

$$\underline{U}_{AC} = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U}_{AB}$$

$$\underline{U}_{CB} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U}_{AB}$$

b. association en parallèle:

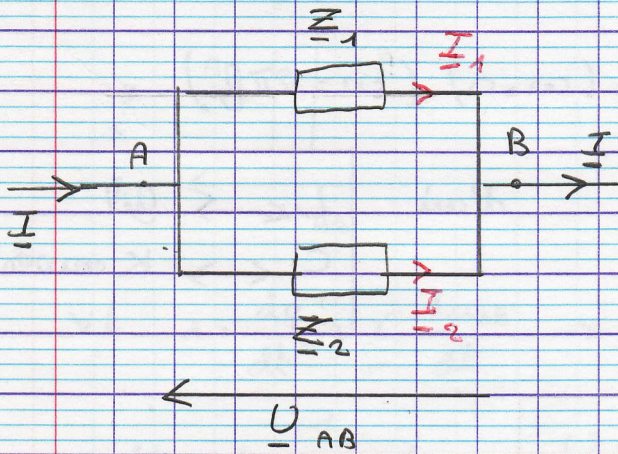

Division de courant:

$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} I = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} I$$

$$I_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} I = \frac{Y_2}{Y_1 + Y_2} I$$


$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2$$

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \sum \frac{1}{Z_i}$$

cas où  $Z_1 \parallel Z_2$ :

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

c. Exercice

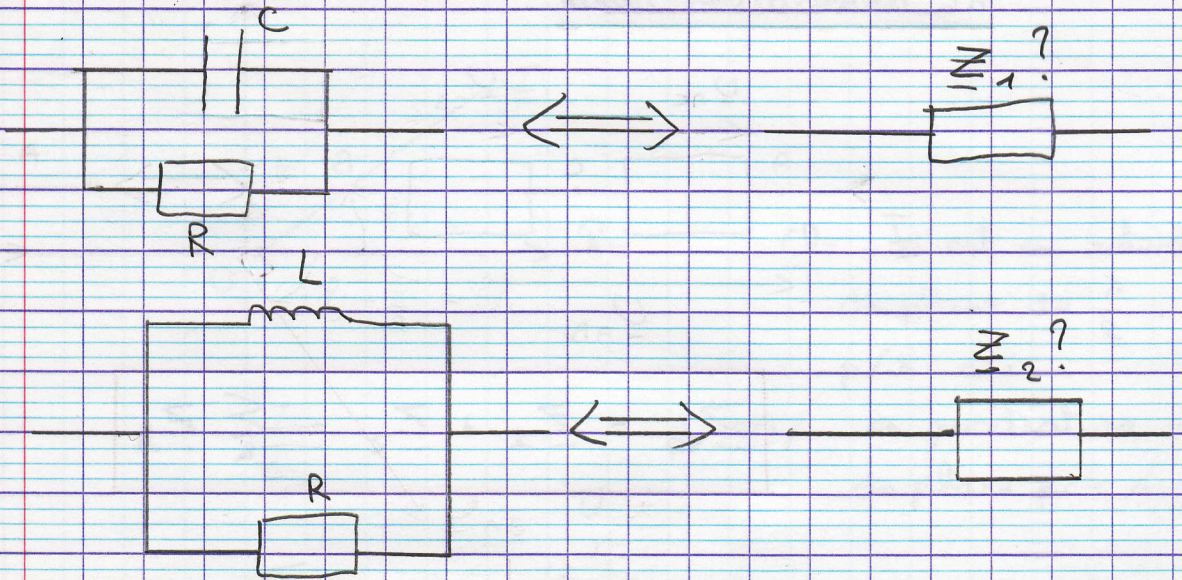

$$Z_1 = R \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

$$Z_2 = j\omega L \parallel R = \frac{j\omega L \cdot R}{j\omega L + R}$$